
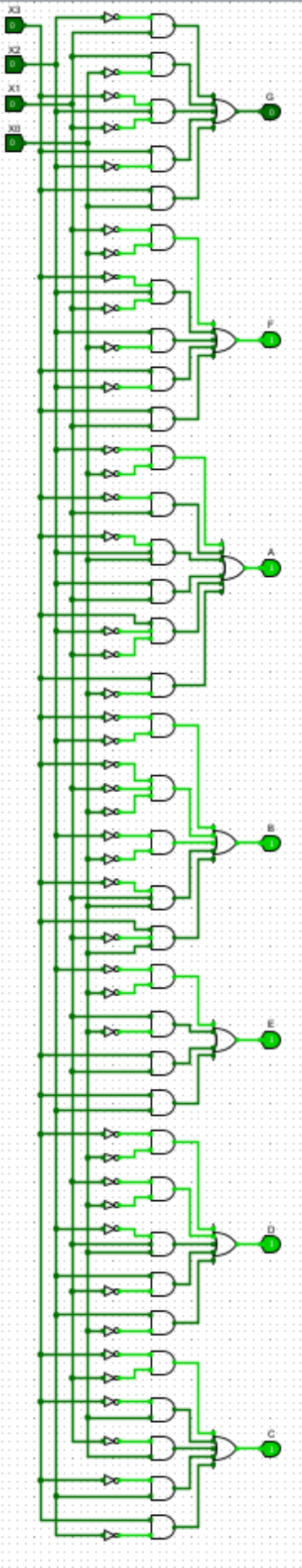


Marcos Ani Cury Vinagre Silva - 684903 / Terceiro Período
Relatório 2 de Arquitetura de Computador 2

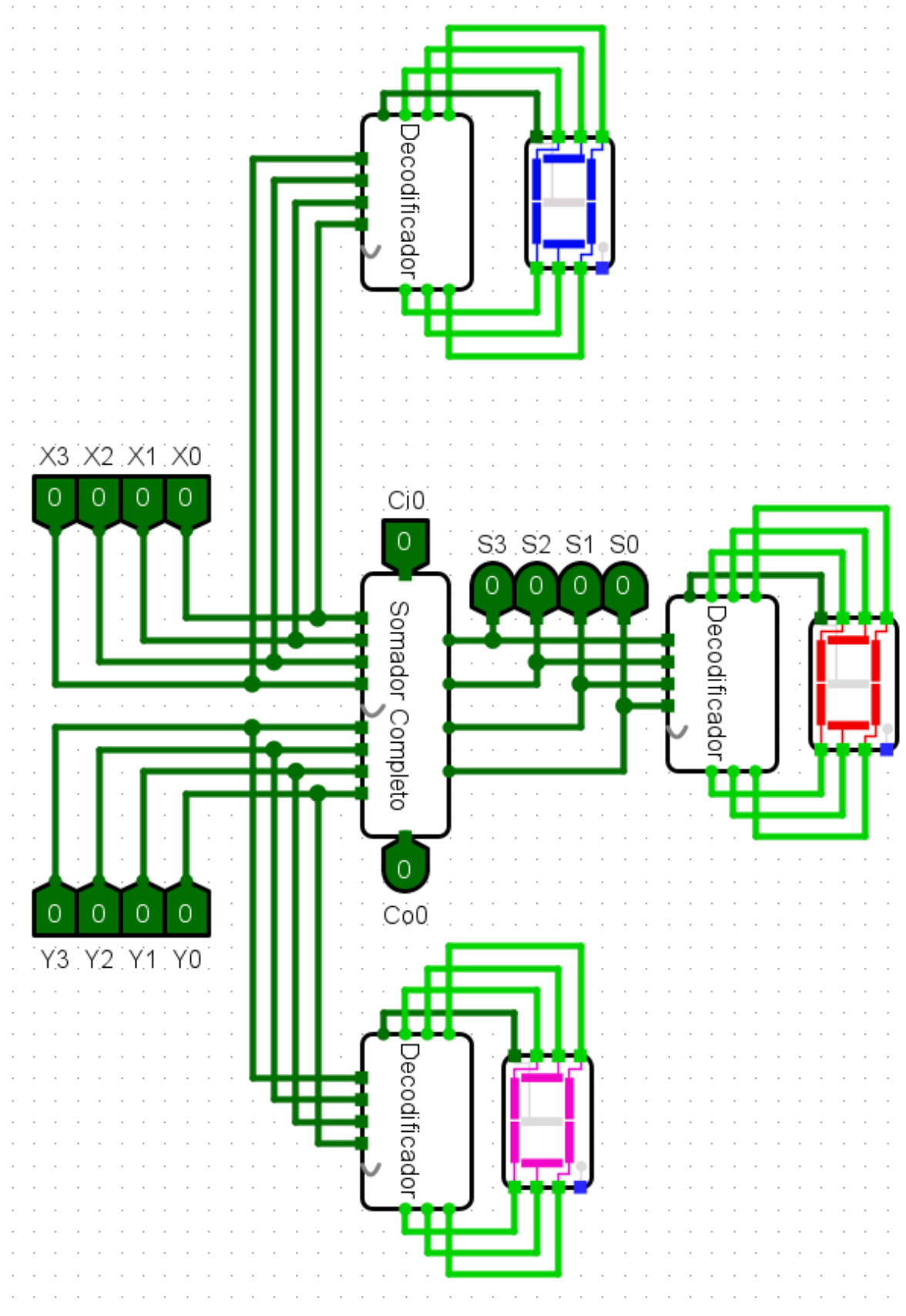
Decodificador criado com a tabela verdade de todos os valores Hexadecimal




Calculadora completa com o Somador Completo




Somador CLA

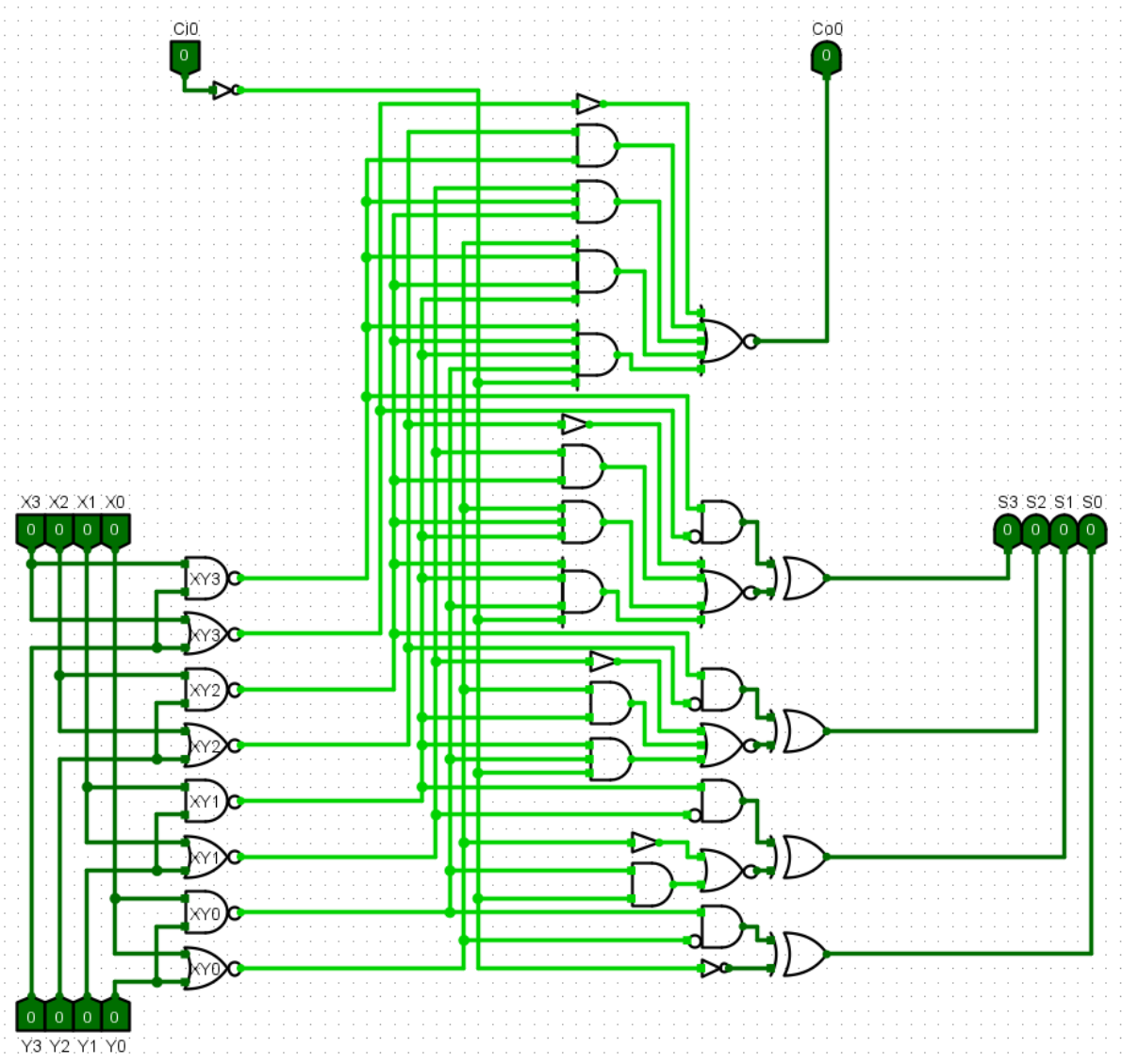

Calculadora com o Somador CLA

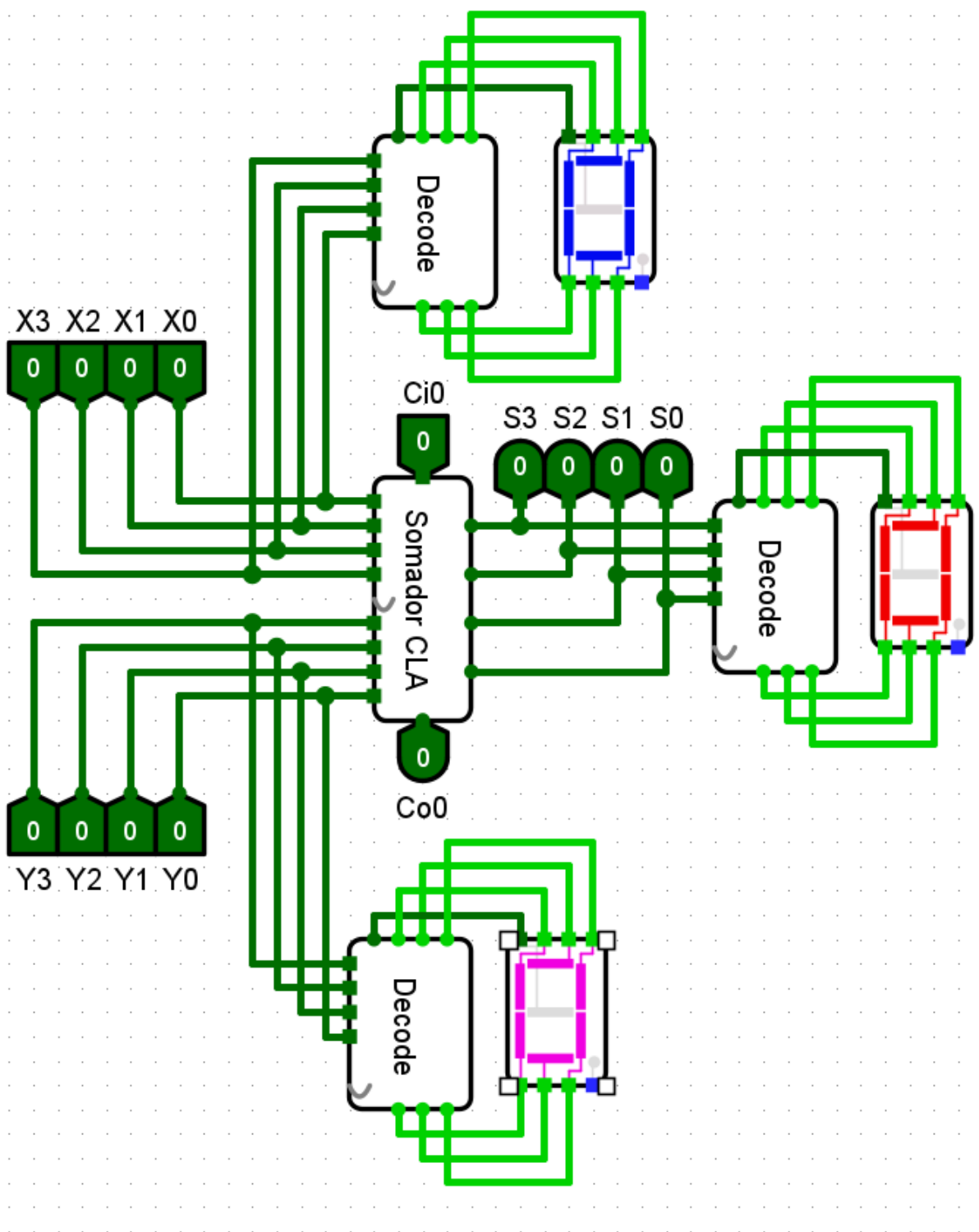

Protoboard com o somador CLA

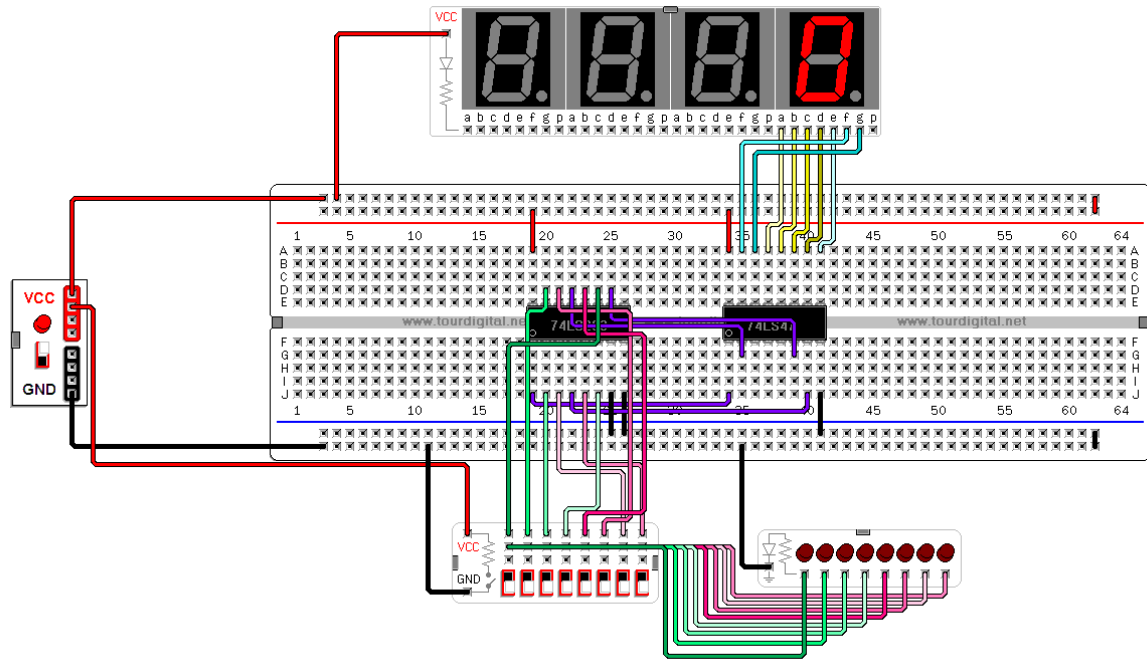

Teste Somador

